

CORSO DI LABORATORIO II

TURNO 2A

GRUPPO 14

Circuiti 1: sulla legge di Ohm

Autori:

Anno Accademico 2021-2022

Contents

Elenco delle figure	ii
1 Parte prima: misura della caratteristica corrente-tensione di un resistore	1
1.1 Obiettivi	1
1.2 Metodo	1
1.3 Dati ed analisi	1
1.4 Conclusioni.	4
2 Parte seconda: partitore resistivo	5
2.1 Obiettivi	5
2.2 Metodo	5
2.3 Dati ed analisi	5
2.4 Conclusioni	6
3 Parte terza: misura della caratteristica corrente-tensione di un diodo	7
3.1 Obiettivi	7
3.2 Metodo	7
3.3 Dati ed analisi	7
3.4 Conclusioni	8

List of Figures

1	Misura resistenze interne	2
2	Caratteristica tensione-corrente per una resistenza	3
3	Resistenze composite	4
4	Partitore resistivo	6
5	Diodo: andamenti esponenziale e lineare	8

1 Parte prima: misura della caratteristica corrente-tensione di un resistore

1.1 Obiettivi

L'obiettivo di questa prima parte dell'esperienza è quello di verificare in modo empirico la prima legge di Ohm tramite la misura della caratteristica corrente-tensione di varie configurazioni di resistori.

1.2 Metodo

In primo luogo si calcola quanto gli strumenti di laboratorio, in questo caso il voltmetro (Fluke 115) e l'amperometro (Agilent Technologies U3401A), inficiano le misure che si eseguono. Dunque, occorre calcolare la resistenza interna dei due dispositivi.


Il voltmetro è messo in parallelo con una resistenza dello stesso ordine della propria resistenza interna in modo che la corrente si divida sulle due resistenze in maniera rilevabile. Analogamente, l'amperometro va messo in serie con una resistenza piccola.

Dopodiché si raccolgono nuovamente dei dati per amperaggio e tensione con configurazioni differenti di resistenze in modo tale da verificare la legge di Ohm e di valutare i risultati ottenuti con quelli aspettati.

Il circuito di sinistra seguente è il circuito da preferirsi per la misura di resistenze con un valore confrontabile con la resistenza dell'amperometro. Infatti, la tensione misurata dal voltmetro è tutta la tensione che cade sulla resistenza. Però, la corrente passante per la resistenza è in larga parte la corrente misurata dall'amperometro. Il circuito di destra è da utilizzarsi per resistenze confrontabili con la resistenza del voltmetro. In questo modo, la corrente misurata dall'amperometro è tutta la corrente che passa sulla resistenza. Tuttavia, la caduta di potenziale sulla resistenza è la maggior parte della caduta di potenziale misurata dal voltmetro.

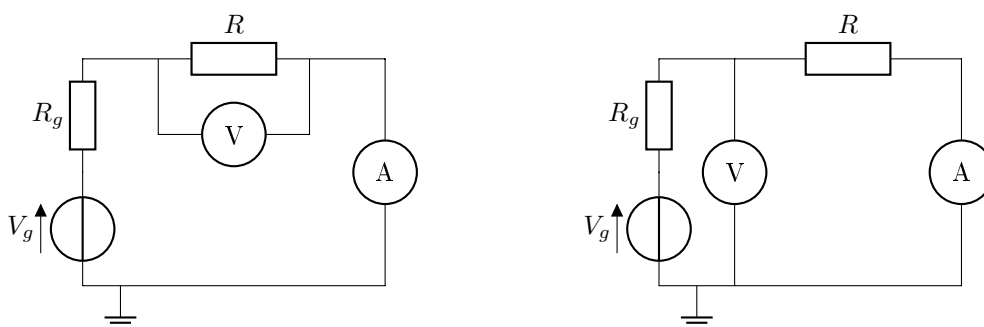1.3 Dati ed analisi

Per la misura della resistenza interna del voltmetro si è utilizzata la configurazione di sinistra, mentre la misura della resistenza interna dell'amperometro ha richiesto l'altra configurazione. Nel primo caso si è utilizzata una resistenza $R = (0.908 \pm 0.005) \text{ M}\Omega$; nel secondo caso $R = (10.10 \pm 0.17) \Omega$.



Misura resistenze interne. Le misure ottenute sono:

Voltmetro		Amperometro	
$I/\mu\text{A}$	d.d.p./V	I/mA	d.d.p./V
0.62 ± 0.03	0.510 ± 0.003	9.600 ± 0.005	0.1120 ± 0.0015
1.22 ± 0.03	1.014 ± 0.004	18.128 ± 0.008	0.2090 ± 0.0018
1.82 ± 0.03	1.519 ± 0.006	26.734 ± 0.010	0.309 ± 0.002
2.42 ± 0.03	2.033 ± 0.007	35.460 ± 0.013	0.409 ± 0.002
3.01 ± 0.03	2.521 ± 0.008	40.202 ± 0.014	0.464 ± 0.002
3.62 ± 0.03	3.019 ± 0.010	44.350 ± 0.015	0.512 ± 0.003
4.80 ± 0.03	4.015 ± 0.013		
5.99 ± 0.03	5.015 ± 0.016		

Sempre nel primo caso, tramite un'interpolazione lineare delle misure sopra riportate secondo la relazione $V = IR_{\text{eq}}$, si ricava una resistenza di $R_{\text{eq}} = (0.836 \pm 0.003) \text{ M}\Omega$ ($\tilde{\chi}^2 = 0.07$, $p\text{-value} = 100\%$). Tuttavia, essa è la resistenza equivalente della resistenza nota in parallelo con la resistenza interna del voltmetro:

$$R_{\text{eq}} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \right)^{-1} \Rightarrow R_V = \left(\frac{1}{R_{\text{eq}}} - \frac{1}{R} \right)^{-1}$$

Si ottiene una misura della resistenza interna di $R_V = (10.6 \pm 0.9) \text{ M}\Omega$. L'incertezza è ricavata tramite la propagazione degli errori e così per le misure indirette successivamente riportate.

Similmente per l'amperometro, l'interpolazione avviene secondo la formula $V = IR_{\text{eq}}$ da cui si ottiene un valore $R_{\text{eq}} = (11.55 \pm 0.03) \Omega$ ($\tilde{\chi}^2 = 0.14$, $p\text{-value} = 98\%$). Essa è la resistenza equivalente della resistenza nota in serie con la resistenza interna dell'amperometro:

$$R_{\text{eq}} = R + R_A \Rightarrow R_A = R_{\text{eq}} - R$$

Da cui si ottiene un valore di $R_A = (1.45 \pm 0.17) \Omega$.

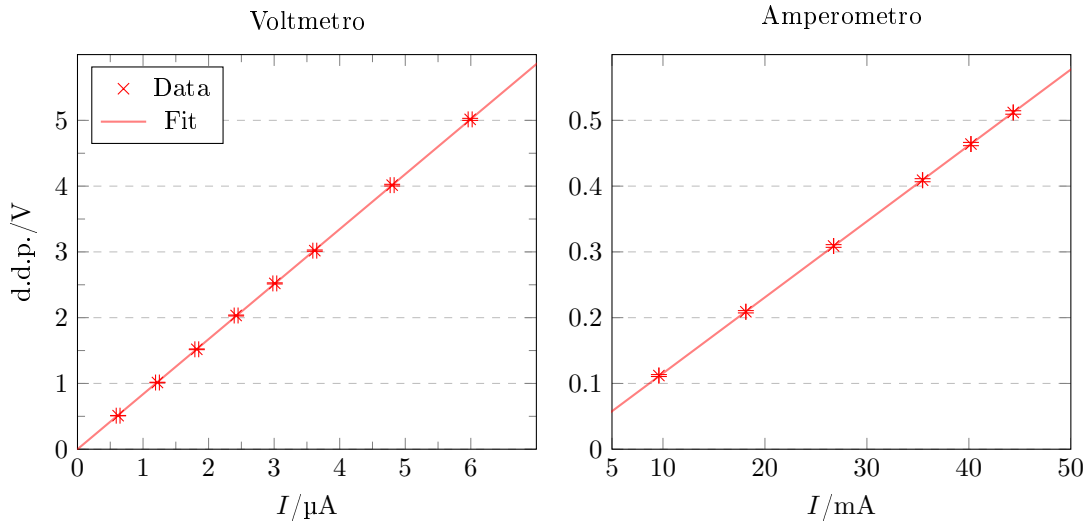


Figure 1: Grafici tensione-corrente per la misura delle resistenze interne del voltmetro e dell'amperometro. Le incertezze sono rappresentate da segmenti orizzontali per le ascisse e da segmenti verticali per le ordinate, tuttavia sono troppo piccole per essere apprezzabili.

Bontà interpolazione voltmetro: $\tilde{\chi}^2 = 0.07$, $p\text{-value} = 100\%$. Bontà interpolazione amperometro: $\tilde{\chi}^2 = 0.14$, $p\text{-value} = 98\%$.

Verifica della legge di Ohm. Le misure ottenute sono:

Legge di Ohm			
I/mA	d.d.p./V	I/mA	d.d.p./V
0.109 ± 0.002	0.2190 ± 0.0017	1.108 ± 0.003	2.213 ± 0.008
0.207 ± 0.002	0.415 ± 0.002	1.212 ± 0.003	2.421 ± 0.008
0.309 ± 0.002	0.620 ± 0.003	1.312 ± 0.003	2.621 ± 0.009
0.410 ± 0.002	0.820 ± 0.004	1.410 ± 0.003	2.815 ± 0.009
0.511 ± 0.002	1.021 ± 0.004	1.513 ± 0.003	3.019 ± 0.010
0.609 ± 0.002	1.216 ± 0.005	1.611 ± 0.003	3.214 ± 0.010
0.708 ± 0.003	1.415 ± 0.005	1.712 ± 0.003	3.418 ± 0.011
0.809 ± 0.003	1.616 ± 0.006	1.813 ± 0.003	3.619 ± 0.012
0.908 ± 0.003	1.815 ± 0.006	1.913 ± 0.003	3.819 ± 0.012
1.008 ± 0.003	2.015 ± 0.007	2.112 ± 0.003	4.216 ± 0.013

Si verifica la legge di Ohm

$$V = IR$$

Tramite interpolazione si ottiene un valore di $R = (1.997 \pm 0.002) \text{ k}\Omega$ ($\tilde{\chi}^2 = 0.04$, $p\text{-value} = 100\%$).

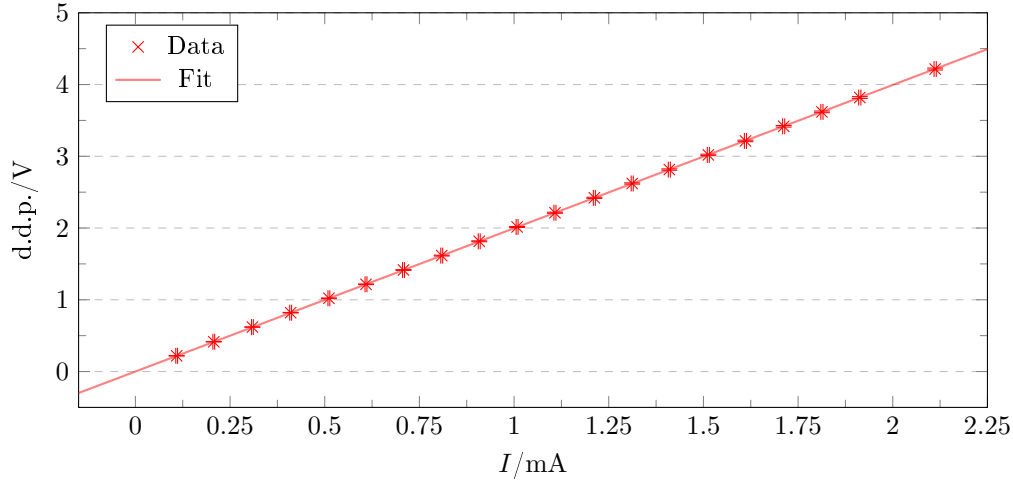


Figure 2: Grafico delle misure di tensione-corrente per una resistenza. Tali misure sono utilizzate per verificare la legge di Ohm. $\tilde{\chi}^2 = 0.04$, $p\text{-value} = 100\%$.

Misura di resistenze composite. Le misure ottenute sono:

Parallelo		Serie	
I/mA	d.d.p./V	I/mA	d.d.p./V
0.320 ± 0.002	0.2130 ± 0.0018	0.06835 ± 0.00005	0.2040 ± 0.0017
0.628 ± 0.002	0.417 ± 0.002	0.13394 ± 0.00007	0.400 ± 0.002
0.933 ± 0.003	0.619 ± 0.003	0.20104 ± 0.00009	0.600 ± 0.003
1.230 ± 0.003	0.816 ± 0.004	0.26481 ± 0.00011	0.791 ± 0.003
1.538 ± 0.003	1.020 ± 0.004	0.33115 ± 0.00012	0.989 ± 0.004
1.835 ± 0.003	1.217 ± 0.005	0.39593 ± 0.00014	1.182 ± 0.005
2.138 ± 0.003	1.417 ± 0.005	0.45965 ± 0.00016	1.373 ± 0.005
2.442 ± 0.003	1.619 ± 0.006	0.5259 ± 0.0004	1.570 ± 0.006
2.741 ± 0.003	1.817 ± 0.006	0.5882 ± 0.0004	1.757 ± 0.006
3.032 ± 0.003	2.010 ± 0.007	0.6540 ± 0.0004	1.953 ± 0.007
3.334 ± 0.003	2.214 ± 0.008	0.7177 ± 0.0004	2.143 ± 0.007
3.644 ± 0.003	2.419 ± 0.008	0.7823 ± 0.0005	2.336 ± 0.008
3.944 ± 0.003	2.614 ± 0.009	0.8477 ± 0.0005	2.531 ± 0.008
4.243 ± 0.004	2.812 ± 0.009	0.9137 ± 0.0005	2.728 ± 0.009
4.544 ± 0.004	3.010 ± 0.010	0.9778 ± 0.0005	2.920 ± 0.010
4.840 ± 0.004	3.207 ± 0.010	1.0424 ± 0.0005	3.113 ± 0.011
5.140 ± 0.004	3.405 ± 0.011	1.1067 ± 0.0006	3.305 ± 0.011
5.449 ± 0.004	3.610 ± 0.012	1.1719 ± 0.0006	3.500 ± 0.012
5.744 ± 0.004	3.805 ± 0.012	1.2363 ± 0.0006	3.692 ± 0.012
6.051 ± 0.004	4.009 ± 0.013	1.3032 ± 0.0006	3.892 ± 0.012
6.352 ± 0.004	4.208 ± 0.013	1.3679 ± 0.0006	4.085 ± 0.013

I dati ottenuti sono interpolati secondo la legge di Ohm ottenendo una resistenza in parallelo equivalente di $R = (0.6628 \pm 0.0005) \text{ k}\Omega$ ($\tilde{\chi}^2 = 0.05$, $p\text{-value} = 100\%$) ed una resistenza equivalente in serie di $R = (2.986 \pm 0.002) \text{ k}\Omega$ ($\tilde{\chi}^2 = 0.0028$, $p\text{-value} = 100\%$).

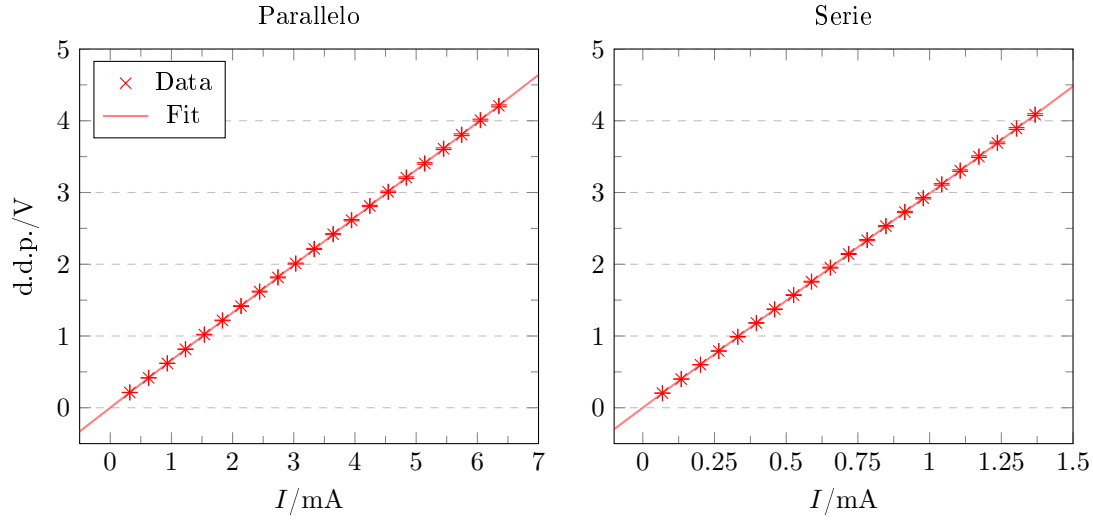


Figure 3: Grafici delle misure tensione-corrente per la verifica legge di Ohm di resistori in parallelo ed in serie. Parallelo: $\tilde{\chi}^2 = 0.05$, p -value = 100%. Serie: $\tilde{\chi}^2 = 0.0028$, p -value = 100%.

Analisi degli errori. Le incertezze derivate dai multimetri sono ricavate dai rispettivi manuali nelle sezioni corrispondenti alle accuratezze (accuracy) relative agli intervalli di misura considerati. Ad esempio, considerata un'accuratezza $\pm[0.5\% + 1]$, l'incertezza su di una misura di 100 V risulta essere 1.5 V. Si suppone che il valore veritiero della misura si trovi all'interno dell'intervallo dell'accuratezza con una distribuzione uniforme. Dunque, si utilizza la deviazione standard di tale distribuzione. Riprendendo l'esempio precedente, l'incertezza diventa

$$\frac{2 \cdot 1.5 \text{ V}}{\sqrt{12}} = \frac{1.5 \text{ V}}{\sqrt{3}} \approx 0.9 \text{ V}$$

Da cui la misura diventa $(100.0 \pm 0.9) \text{ V}$.


1.4 Conclusioni.

Come si evince dalle interpolazioni, i dati raccolti sono in accordo con il modello della legge di Ohm. Tuttavia, risulta importante notare che i valori del $\tilde{\chi}^2$ ottenuti nelle interpolazioni sono molto distanti dal valore atteso. Ciononostante, le incertezze utilizzate sono le più piccole che si sono potute trovare, ma risultano comunque sovrastimate. Così avviene anche nelle parti successive dell'esperienza.

2 Parte seconda: partitore resistivo

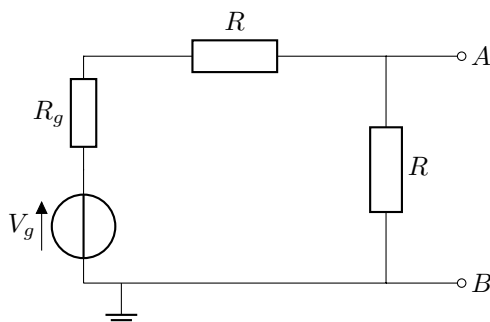2.1 Obiettivi

Si costruisce un circuito come in figura dimensionando le due resistenze in modo che la caduta di potenziale sui terminali A e B prescindendo dal valore della resistenza di carico R_L ivi collegata. Inoltre, le due resistenze devono essere tali per cui su ciascuna cada lo stesso valore di tensione quando non è collegato nessun carico.



2.2 Metodo

La tensione calcolata ai capi del generatore reale deve essere il doppio rispetto a quella misurata ai capi della resistenza in parallelo. Pertanto, le resistenze in serie devono essere uguali, $R = (9.80 \pm 0.11) \text{ k}\Omega$, e non eccessivamente piccole affinché la raccolta dati sia quantitativamente coerente con il risultato atteso. Si utilizzano resistenze di carico in un intervallo da $10 \text{ k}\Omega$ a $1 \text{ M}\Omega$ e, per comodità, una tensione iniziale di $(1.004 \pm 0.004) \text{ V}$.

2.3 Dati ed analisi

I dati ottenuti sono:

$R_L/\text{k}\Omega$	d.d.p./V
5.00 ± 0.03	0.2520 ± 0.0019
10.00 ± 0.06	0.336 ± 0.002
25.00 ± 0.14	0.420 ± 0.002
50.0 ± 0.3	0.458 ± 0.002
100.0 ± 0.6	0.479 ± 0.003
250.0 ± 1.4	0.493 ± 0.003
500 ± 3	0.498 ± 0.003
750 ± 4	0.500 ± 0.003
1000 ± 6	0.501 ± 0.003
1100 ± 6	0.501 ± 0.003

Come si evince dalla tabella e dal grafico, aumentando la resistenza di carico, la tensione sul secondo resistore tende a 0.500 V , cioè la metà della tensione iniziale.

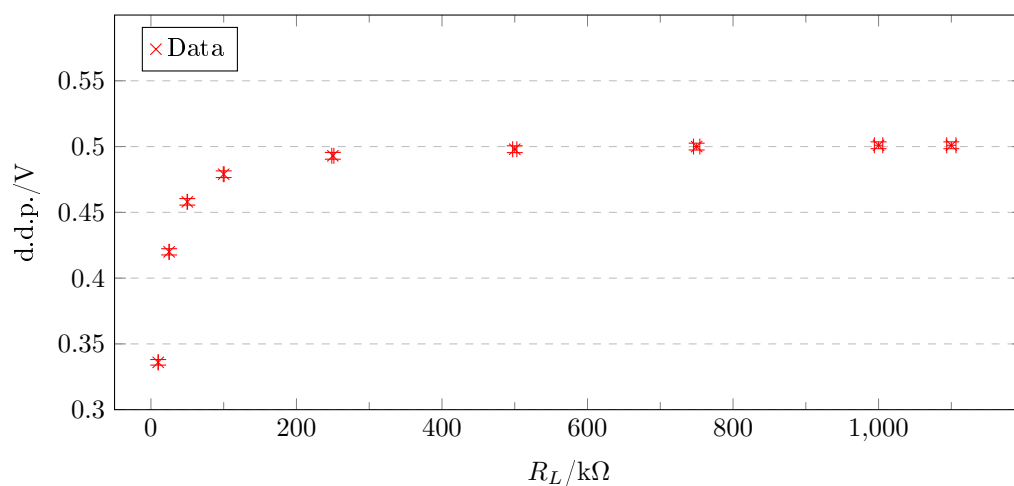


Figure 4: Grafico delle misure tensione-resistenza.

2.4 Conclusioni

L'intervallo in cui la caduta di potenziale prescinde dalla resistenza di carico risulta essere sopra i $250 \text{ k}\Omega$. Si è deciso di utilizzare due resistenze di circa $10 \text{ k}\Omega$ per accentuare l'effetto. A supporto dell'ipotesi si sono campionati dati anche al di fuori dell'intervallo prestabilito.

3 Parte terza: misura della caratteristica corrente-tensione di un diodo

3.1 Obiettivi


Si vuole verificare la legge di Shockley

$$I = I_0 \left[\exp \left(\frac{qV}{gkT} \right) - 1 \right]$$

per un diodo 1N4006. Tale relazione lega la corrente con la tensione all'interno di un diodo e vale in un certo intervallo. Successivamente, si verifica empiricamente questa affermazione e si valuta per quale tensione di soglia il diodo cominci a condurre.

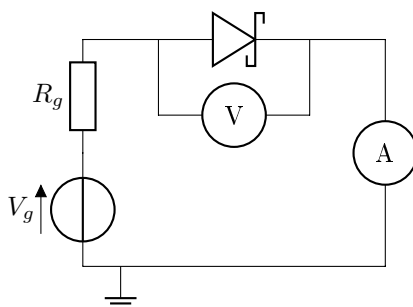3.2 Metodo

Si pone il diodo in parallelo con il voltmetro prestando attenzione alla direzione di polarizzazione. Entrambi sono in serie con l'amperometro come in figura. Dopodiché si fa passare una corrente all'interno del diodo mantenendosi nell'intervallo tra 0 mA e 500 mA.



3.3 Dati ed analisi

I dati ottenuti sono:

Diodo: andamento esponenziale		Diodo: andamento lineare	
d.d.p./V	I/mA	d.d.p./V	I/mA
0.703 ± 0.003	7.68 ± 0.03	0.810 ± 0.004	251.90 ± 0.10
0.753 ± 0.003	35.27 ± 0.03	0.811 ± 0.004	277.10 ± 0.10
0.779 ± 0.003	77.52 ± 0.05	0.814 ± 0.004	302.30 ± 0.11
0.790 ± 0.003	111.80 ± 0.06	0.816 ± 0.004	331.50 ± 0.12
0.793 ± 0.003	125.91 ± 0.06	0.817 ± 0.004	354.10 ± 0.13
0.797 ± 0.003	148.20 ± 0.07	0.819 ± 0.004	382.30 ± 0.13
0.800 ± 0.003	168.00 ± 0.07	0.820 ± 0.004	404.30 ± 0.14
0.803 ± 0.003	175.20 ± 0.07		
0.804 ± 0.003	196.00 ± 0.08		
0.808 ± 0.003	227.20 ± 0.09		
0.809 ± 0.003	239.00 ± 0.09		
0.810 ± 0.003	251.90 ± 0.10		
0.811 ± 0.003	277.10 ± 0.10		
0.814 ± 0.004	302.30 ± 0.11		
0.816 ± 0.004	331.50 ± 0.12		
0.817 ± 0.004	354.10 ± 0.13		
0.819 ± 0.004	382.30 ± 0.13		
0.820 ± 0.004	404.30 ± 0.14		
0.820 ± 0.004	436.00 ± 0.15		

Si interpolano i dati tramite una relazione esponenziale del tipo

$$I(V) = I_0 [\exp(AV) - 1] + B$$

Si ricavano valori $I_0 = (3 \pm 4) \times 10^{-15} \text{ A}$, $A = (39.6 \pm 1.5) \text{ V}^{-1}$ e $B = (4.0 \pm 0.8) \text{ mA}$ ($\tilde{\chi}^2 = 0.30$, $p\text{-value} = 100\%$). Da cui, supponendo una temperatura costante del diodo di 300 K , si ottiene una costante del diodo di

$$g = \frac{q}{Ak_B T} = 1.00 \pm 0.04$$

dove $q = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$ è la carica elementare, $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ è la costante di Boltzmann, e $T = 300 \text{ K}$ la temperatura del diodo.

Riguardo l'andamento lineare, si interpolano i dati tramite la relazione $I = A + BV$, così da ottenere $A = (-12 \pm 5) \times 10^3 \text{ mA}$ e $B = (15 \pm 6) \times 10^3 \text{ mA V}^{-1}$ ($\tilde{\chi}^2 = 0.022$, $p\text{-value} = 100\%$). Pertanto, la tensione di soglia risulta essere

$$V_{\text{soglia}} = -\frac{A}{B} = (0.793 \pm 0.009) \text{ V}$$

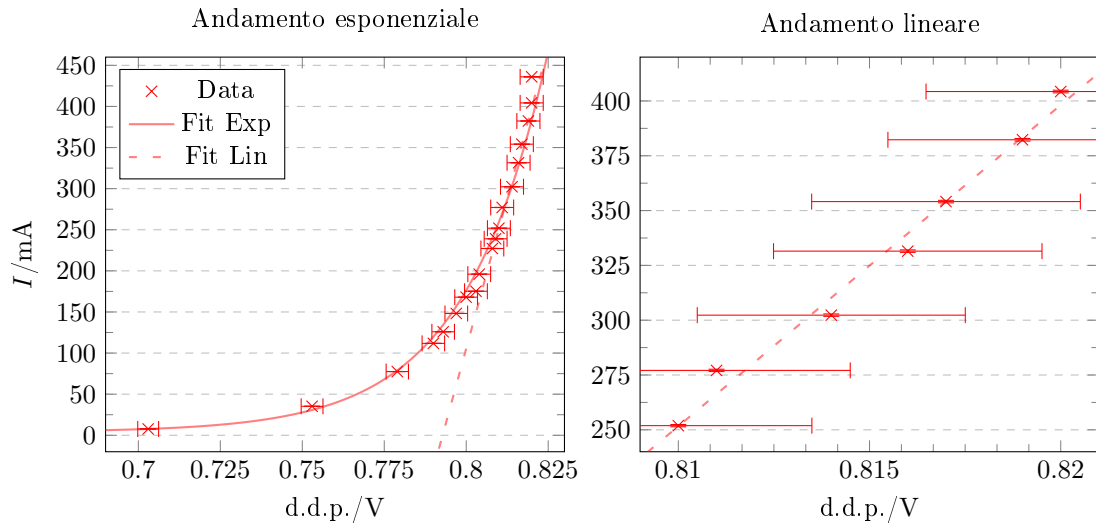


Figure 5: Grafici delle misure corrente-tensione dell'andamento esponenziale del diodo e dell'approssimazione lineare. Esponenziale: $\tilde{\chi}^2 = 0.30$, $p\text{-value} = 100\%$. Lineare: $\tilde{\chi}^2 = 0.022$, $p\text{-value} = 100\%$.

Considerazioni sull'influenza delle resistenze interne. Nella configurazione utilizzata, il comportamento ideale del circuito è perturbato dalla resistenza interna del voltmetro. La corrente che scorre sul diodo non è tutta quella che scorre nell'amperometro. Tuttavia, nel caso peggiore, cioè a basse tensioni, con $V = (0.703 \pm 0.003) \text{ V}$ si ha una corrente sul voltmetro di

$$I = \frac{V}{R_V} = (66 \pm 5) \text{ nA}$$

che è molto minore del valore di $(7.68 \pm 0.03) \text{ mA}$ riportato dall'amperometro e pertanto trascurabile.

3.4 Conclusioni

La legge di Shockley dipende, tra le altre cose, dalla temperatura del diodo: si è osservato che ad una particolare tensione, nel diodo scorre una corrente che poco a poco diminuisce nel tempo in quanto aumenta la sua temperatura interna per effetto Joule. Dunque, non avendo a disposizione gli strumenti necessari, i dati ottenuti non permettono un'efficace verifica d'ipotesi.